
# 24BYJ48 步进电机使用手册

## 外型尺寸

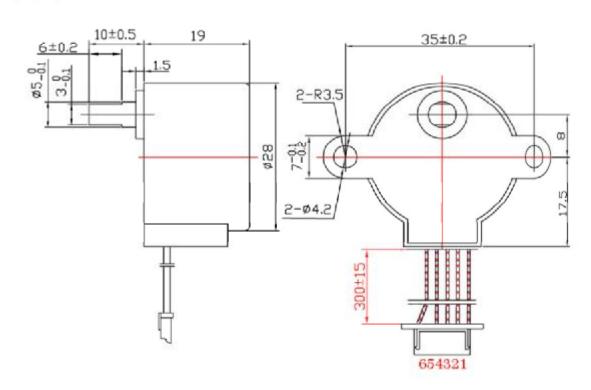


### 驱动方法及参数

驱动方式: (4-1-2相驱动)

导线颜色	1	2	3	4	5	6	7	8
6红	+	+	+	+	+	+	+	+
4橙		-						1-
3黄		-		-				
2粉				-	-			
1 蓝						-	=3	-


— CCW方向旋转(轴伸端视)

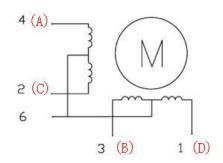

### 主要技术参数

电机型号	电压 V	相数	相电阻Ω ±10%	步距角度	减速比	起动转矩 100P. P. S g. cm	起动频率 P. P. S	定位转矩 g. cm	摩擦转矩 g. cm	嘈声 dB	绝缘介 电强度
28BYJ - 48	5	4	300	5. 625/64	1:64	≥300	≥550	≥300		≤35	600VAC 1S

#### 插入到开发板的方法:

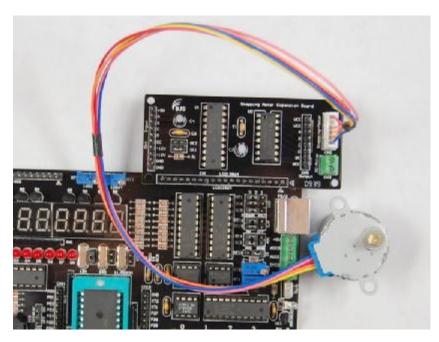

直接插入到 LCD12864 位置

#### 一、前言:

步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。为此, 黑金刚开发板套件中首次引入了步进电机技术,采用扩展的方式,方便用户应用掌握。

虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。


步进电机的主要特性:

- 1、步进电机必须加驱动才可以运转,驱动信号必须为脉冲信号,没有脉冲的时候,步进电机静止,如果加入适当的脉冲信号,就会以一定的角度(称为步角)转动。转动的速度和脉冲的频率成正比。
- 2、 黑金刚配套的是 28BYJ48 5V 驱动的 4 相 5 线的步进电机,而且是减速步进电机,减速比为 1:64,步进角为 5.625/64 度。如果需要转动 1 圈,那么需要 360/5.625\*64=4096个脉冲信号。
  - 3、 步进电机具有瞬间启动和急速停止的优越特性。
  - 4、 改变脉冲的顺序, 可以方便的改变转动的方向。

因此, 目前打印机, 绘图仪, 机器人, 等等设备都以步进电机为动力核心。

#### 二、配套的原理图及程序:

1、如果不考虑数据锁存功能,步进电机的扩展板电路可以简化为下图:

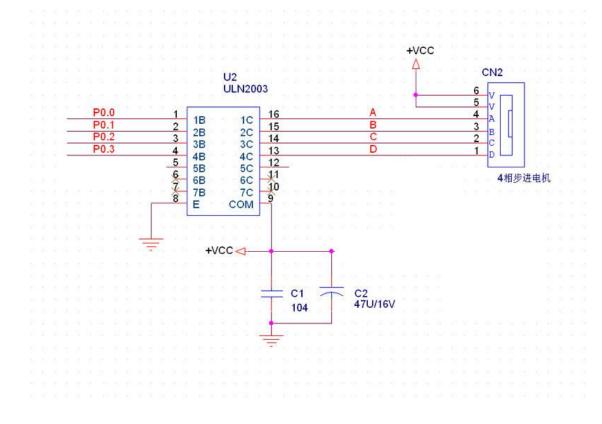

2、黑金刚套件采用的是 5V 步进电机,该步进电机的耗电流为 200ma 左右,采用 uln2003 驱动,驱动端口为 P0.0 (A), P0.1(B), P0.2(C), P0.3(C)。正转次序: AB 组—BC 组—CD 组—DA 组 (即一个脉冲,正转 5.625 度);反转次序: AB 组—AD 组—CD 组—CB 组 (即一个脉冲,正转 5.625 度),如下表:

表 1: 正转表

端口值	步数	P0.0(A)	P0.1(B)	P0.2(C)	P0.3(D)
0x03	1	1	1	0	0
0x06	2	0	1	1	0
0x0C	3	0	0	1	1
0x09	4	1	0	0	1

表 2: 反转表

端口值	步数	P0.0(A)	P0.1(B)	P0.2(C)	P0.3(D)
0x03	1	1	1	0	0
0x09	2	1	0	0	1
0x0C	3	0	0	1	1
0x06	4	0	1	1	0

#### 3 ASM 驱动程序:

FOSC = 12MHz

; 本步进电机步进角为 5.625 度 . 一圈 360 度 , 需要 64 个脉冲完成!!!

; A 组线圈对应 P0.0

; B 组线圈对应 P0.1

; C 组线圈对应 P0.2

; D组线圈对应 P0.3

; 正转次序: AB 组--BC 组--CD 组--DA 组 (即一个脉冲, 正转 5.625 度)

```
ORG 0000H
  LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:
  START:
  MOV RO, #00H
START1:
  MOV PO, #00H
  MOV A, RO
  MOV DPTR, #TABLE
  MOVC A, @A+DPTR
  JZ START ;对 A 的判断, 当 A=0 时则转到 START
  MOV PO, A
  LCALL DELAY
  INC RO
  DJNZ R3, START1
  MOV PO, #00H
  LCALL DELAY1
  -----
-------反转-------
  MOV R3, #128 ; 反转 2 圈共 128 个脉冲
START2:
  MOV PO, #00H
  MOV RO, #05
START3:
  MOV A, RO
  MOV DPTR, #TABLE
  MOVC A, @A+DPTR
  JZ START2
  MOV PO, A
  CALL DELAY
  INC RO
  DJNZ R3, START3
  MOV PO, #00H
  LCALL DELAY1
  LJMP MAIN
;-----
               ------特速控制-
DELAY: MOV R7, #10 ;步进电机的转速
M3: MOV R6, #248
  DJNZ R6,$
  DJNZ R7, M3
  RET
              -----延时控制-----
DELAY1: MOV R4, #5 ;2S 延时子程序
DEL2: MOV R3, #200
DEL3: MOV R2, #250
  DJNZ R2,$
  DJNZ R3, DEL3
```

#### 4、C语言驱动程序:

```
:FOSC = 12MHz
: 步进电机的驱动信号必须为脉冲信号!!! 转动的速度和脉冲的频率成正比!!!
; 本步进电机步进角为 5.625 度 . 一圈 360 度 , 需要 64 个脉冲完成!!!
; A 组线圈对应 P0.0
; B 组线圈对应 P0.1
; C 组线圈对应 P0.2
; D 组线圈对应 P0.3
: 正转次序: AB 组--BC 组--CD 组--DA 组 (即一个脉冲, 正转 5.625 度)
/*头文件*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define nop() _nop_()
uchar code table1[]={0x03, 0x06, 0x0c, 0x09}; /*正转表*/
uchar code table2[]={0x03, 0x09, 0x0c, 0x06}; /*反转表*/
#define motor PO
void delay(uchar ms) /*延时*/
  uchar j;
  while (ms--) {
     for (j=0; j<250; j++)
        {;}
     }
}
```

```
void main()
   uchar i, j;
   while(1) {
       //正转 3 圈共 192 个脉冲
       j=0;
       for(i=0;i<192;i++) {
          motor = 0x00;
          motor = table1[j];
          j++;
          if (j \ge 4) j=0;
          delay(2);
       delay(200);
       delay(200);
       delay(200);
       delay(200);
       delay(200);
      //正转2圈共128个脉冲
       j=0;
       for(i=0;i<128;i++) {
          motor = 0x00;
          motor = table2[j];
          j++;
          if (j \ge 4) j=0;
          delay(2);
       delay(200);
       delay(200);
       delay(200);
       delay(200);
       delay(200);
```